

$$\text{Eqn } V_{cc} = 5 \text{ V} \quad \text{Eqn } V_{ce1} = 2 \text{ V} \quad \text{Eqn } I_c = 20 \text{ mA} \quad \text{Eqn } V_{be} = 0.7 \text{ V} \quad \text{Eqn } h_{fe} = 80$$

$$\text{Eqn } V_{c1} = V_{cc} - (V_{cc} - V_{ce}) / 2 \quad \text{Eqn } R_c = (V_{cc} - V_c) / I_c \quad \text{Eqn } V_{b1} = V_{be} + V_e \quad \text{Eqn } R_1 = (V_{cc} - V_b) / (10 * I_b)$$

$$\text{Eqn } V_{e1} = (V_{cc} - V_{ce}) / 2 \quad \text{Eqn } R_e = V_e / (I_c + I_b) \quad \text{Eqn } I_b = I_c / h_{fe} \quad \text{Eqn } R_2 = V_b / (9 * I_b)$$

R1	R2	Rc	Re	Vb	Vc	Vce	Ve	Ib	Ic	Vbe	Vcc	hfe
1022.284	1086.351	73.942	75.114	2.444 V	3.521 V	2.000	1.521 V	2.500E-4	0.020	0.700	5.000	80

freq	DC.Vb	DC.Vc	DC.Ve	DC1.Vce	I_c.i
0.0000 Hz	2.444 V	3.521 V	1.521 V	2.000	20.00 mA